

# Tópicos em Sistemas de Computação

## Projeto de uma ULA Parametrizável

**Objetivo:** projetar e simular uma ULA com tamanho de palavra parametrizável.

### Características:

- Duas entradas de n bits (A e B)
- Uma Saída de n bits (Z)
- Sinal Zero: detecta valor zero na saída
- Operações:

Operação	Significado	OpCode
add A, B	Saída Z recebe a soma das entradas A, B incluindo o vem-um	000
sub A, B	Saída Z recebe A - B	001
and A, B	Saída Z recebe a operação lógica A and B, bit a bit	010
or A, B	Saída Z recebe a operação lógica A or B, bit a bit	011
not A	Saída Z recebe a entrada A invertida bit a bit	100
xor A, B	Saída Z recebe a operação lógica A xor B, bit a bit	101
bypass A	Saída Z recebe A, sem alteração	110
slt A, B	Z = 1 se A < B	111

### Arquivos:

Criar os seguintes arquivos:

- ula.h : define o SC\_MODULE (ula)
- ula.cpp : implementa a função realizada pela ula
- ula\_tb.h : define o *testbench* para verificação da ula
- ula\_tb.cpp : contém a *thread* que gera os estímulos e imprime resultados
- sistema.h : definição do módulo de mais alto nível que instancia ula, ula\_tb e interconecta-os
- main.cpp : módulo principal que instancia o sistema e inicia a simulação

### Interfaces:

#### ula.h:

```
#ifndef __ULA_H
#define __ULA_H

#include "systemc.h"

enum OPCode {
    ADD, SUB, AND, OR, NOT, XOR, BYPASS, SLT
};

#define SIZE 32
```

```

SC_MODULE(ula) {
    sc_in< sc_uint<3> > opcode;
    sc_in< sc_int<SIZE> > A, B;
    sc_out< sc_int<SIZE> > Z;
    sc_out<bool> zero;

    void proc(void);

    SC_CTOR(ula) {
        SC_METHOD(proc);
        sensitive << A << B << opcode;
    }
};
#endif

```

### ula\_tb.h:

```

#ifndef __ULA_TB
#define __ULA_TB

#include "systemc.h"
#include "ula.h"

SC_MODULE (ula_tb) {
    sc_out<sc_uint<3> > opcode;
    sc_out< sc_int<SIZE> > A, B;
    sc_in< sc_int<SIZE> > Z;
    sc_in<bool> zero;

    void aciona();

    SC_CTOR (ula_tb) {
        SC_THREAD(aciona);
    }
};
#endif

```

### top.h:

```

#include "systemc.h"
#include "ula.h"
#include "ula_tb.h"

SC_MODULE ( top ) {
    ula_tb tb;
    ula u;

    sc_signal< sc_int<SIZE> > A, B, Z;
    sc_signal< sc_uint<3> > opcode;
    sc_signal< bool > zero;

    SC_CTOR ( top ) : tb("tb"), u("u") {

        u.opcode(opcode);    tb.opcode(opcode);
        u.A(A);              tb.A(A);
        u.B(B);              tb.B(B);
        u.Z(Z);              tb.Z(Z);
        u.zero(zero);        tb.zero(zero);
    }
};

```

**Verificação:**

- No testbench gerar entradas para testar cada operação da ULA
- Testar ao menos duas versões variando o tamanho da palavra (uma com 32 bits)